

Moin liebe Schüler,
nun erhalte ihr von mir eine weitere Aufgabe, die sicherlich vielen Schülern Freude bereitet.

Am 20. Februar hatten wir das Thema zu den Stromkreisen (*dazu habt ihr ja Aufzeichnungen im Heft*).

Der Arbeitsauftrag lautet:

Erstelle eine Zeichnung, aus der zu ersehen ist, dass sich in dieser 4 x Parallel- und 5 x Reihenschaltungen befinden, mit den entsprechenden Bauteilen.

Für einige SuS von EUCH habe ich vorsichtshalber noch einmal eine Abbildung:



Termin Abgabe: **03-04-2020**, per Mail wie ja beim letzten Arbeitsauftrag.

Viel Erfolg bei der Umsetzung & bleibt gesund.

Herzliche Grüße
Renado Spalthoff